Encodificador

Tabla 1: Encodificación de 4bits a 2bits de salida

Entrada				Salida	
A	В	C	D	Y 1	Y2
1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1

Por ende, la siguiente tabla representa el número de la columna del dedo según la salida:

Tabla 2: Encodificación del número de dedos a 2bits de salida

Número de la Columna del	Salida		
Dedo	Y1	Y1	
1	0	0	
2	0	0	
3	1	1	
4	1	1	